Gọi đầu vào là A, B, C, D

Gọi đầu ra là F_1, F_2, F_3, F_4

	Đầu vào				Đầu ra			
	A	B	C	D	F_1	F_2	F_3	F_4
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0	1	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	1
5	0	1	1	0	1	0	0	0
6	0	1	1	1	1	0	0	1
7	1	0	0	0	1	1	0	0
8	1	0	0	1	1	1	0	1
9	0	1	0	1	1	1	1	1
5	1	0	1	0				
10	1	0	1	1				
11	1	1	0	0				
12	1	1	0	1				
13	1	1	1	0				
14	1	1	1	1				
15								

Rút gọn

F_1 (4 cái F và rút gọn)

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Xong rồi vẽ hình